
การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร


M2M - Intelligence Machine Control

ขื่อ-สกุล : นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ รหัสนักศึกษา : B6321451

Schneider M221CE16R PLC


Quiz_1 - OR 2 Switch

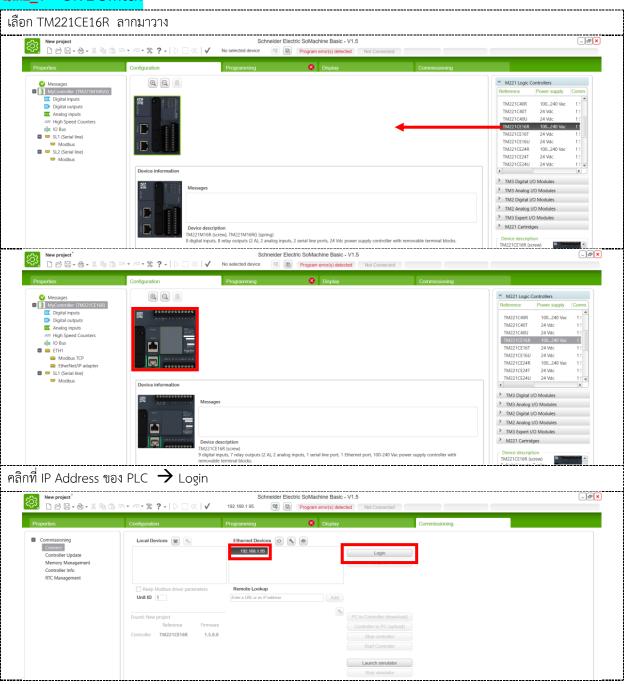


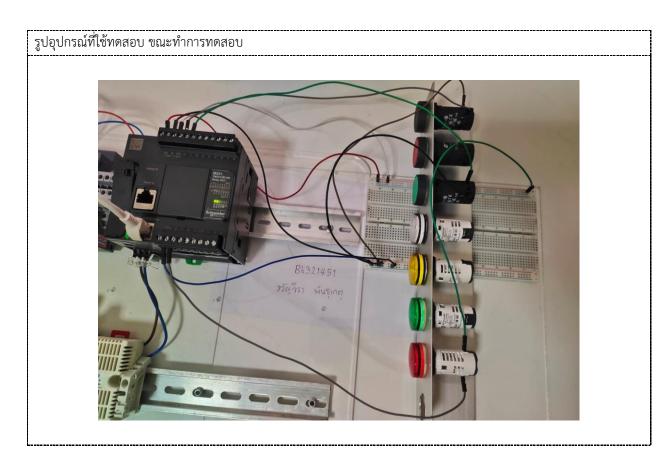

รายยละเอียดการทดสอบ


SW1 และ SW2 ทำการ OR กัน, กดสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่ง ก็จะทำให้หลอดไฟติด แต่เป็นการกดค้างติด ปล่อยดับ

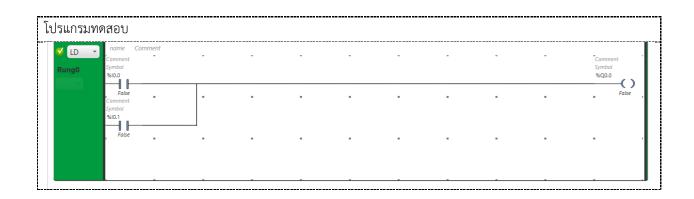

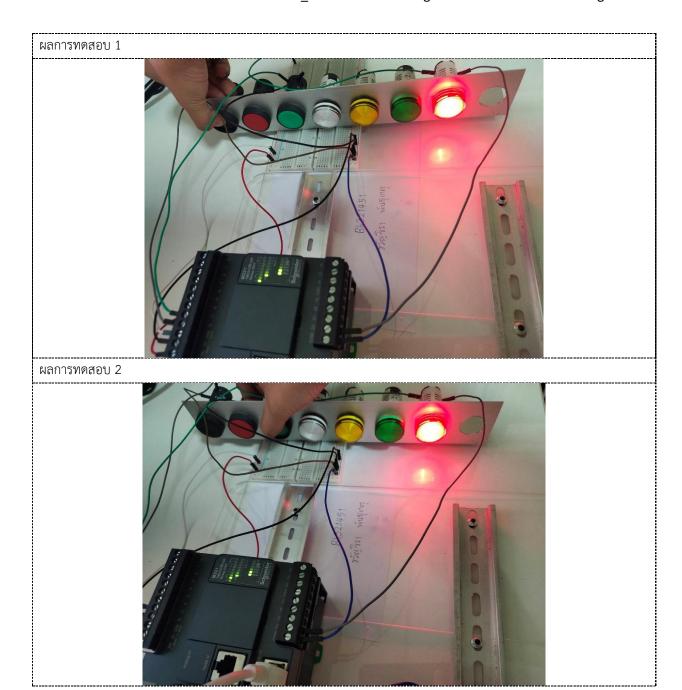


Quiz_2 - AND 2 Switch



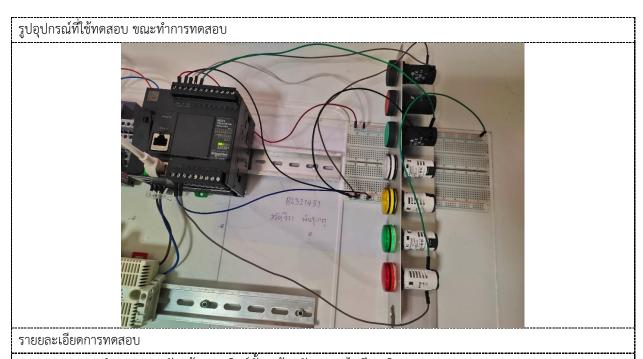



SW1 และ SW2 ทำการ AND กัน, ต้องกดสวิตช์ทั้ง2พร้อมกัน หลอดไฟจึงจะติด

โปรแกรมทดสอบ

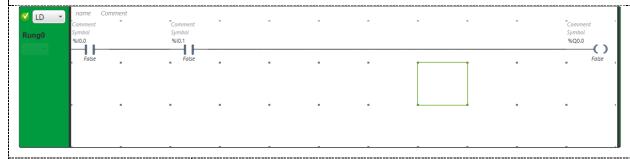


ผลการทดสอบ 1 ---- เมื่อกด SW ทั้ง2 พร้อมกัน ไฟก็จะติด

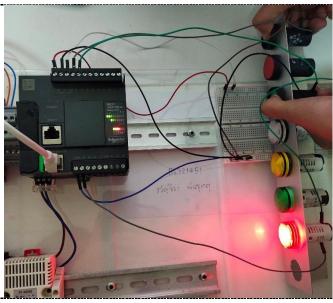

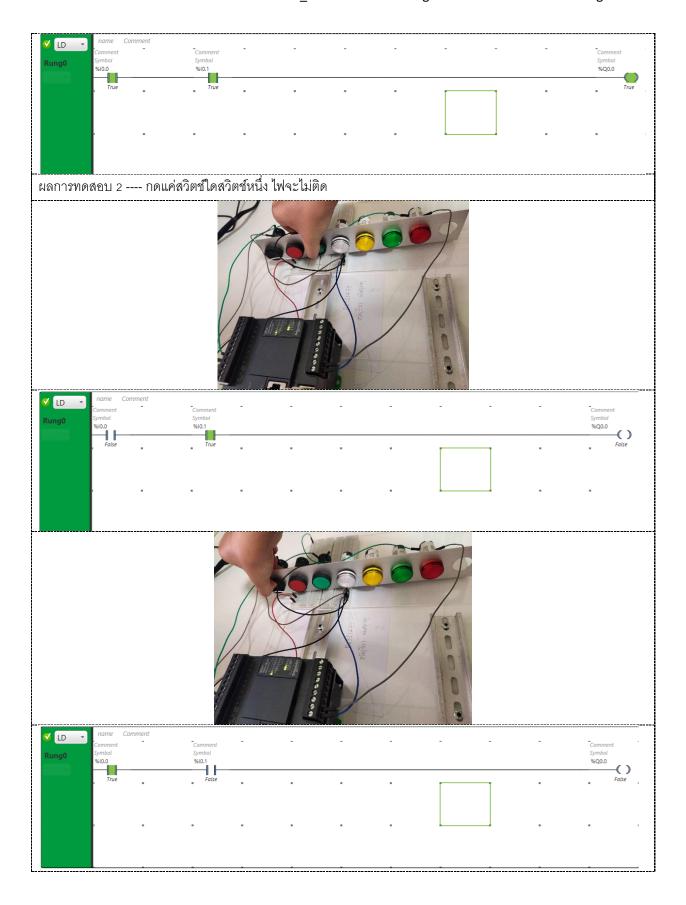



Quiz_3 - Toggle 1 Sw/ 1LED



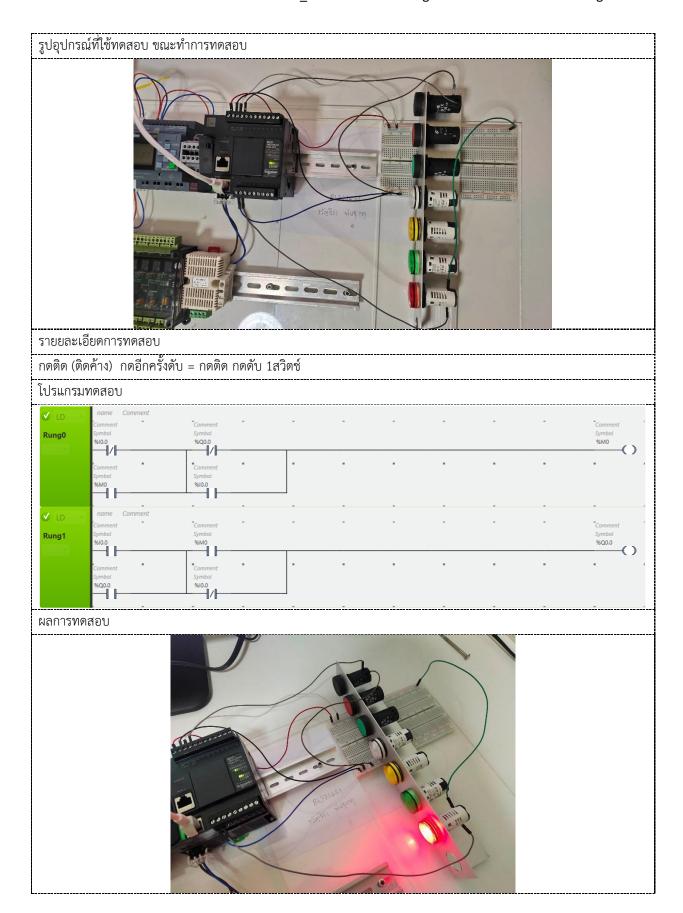


Quiz_4 - Toggle 2 Switch

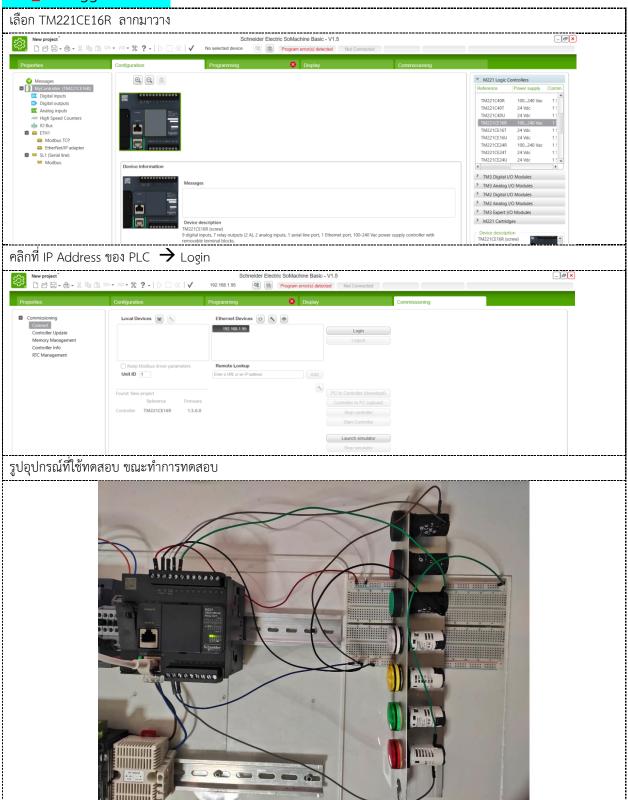

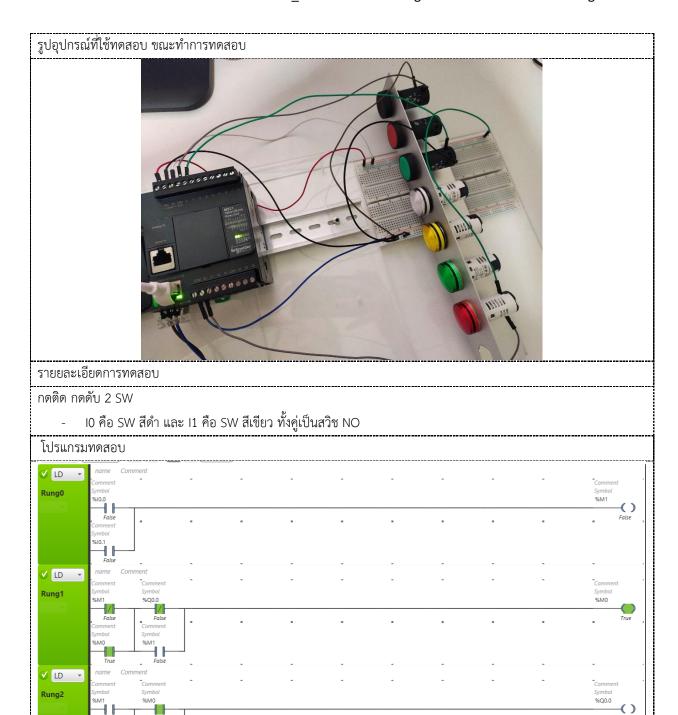

ผลการทดสอบ

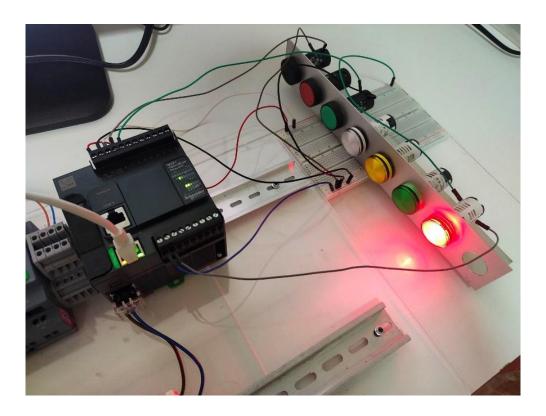


SW สีดำ และ สีเขียว ทั้งคู่สามารถ กดติด กดดับ Lamp สีแดงได้

https://www.youtube.com/shorts/9KBJSLNT1RQ


Quiz_5 - Green=on, Black=Off



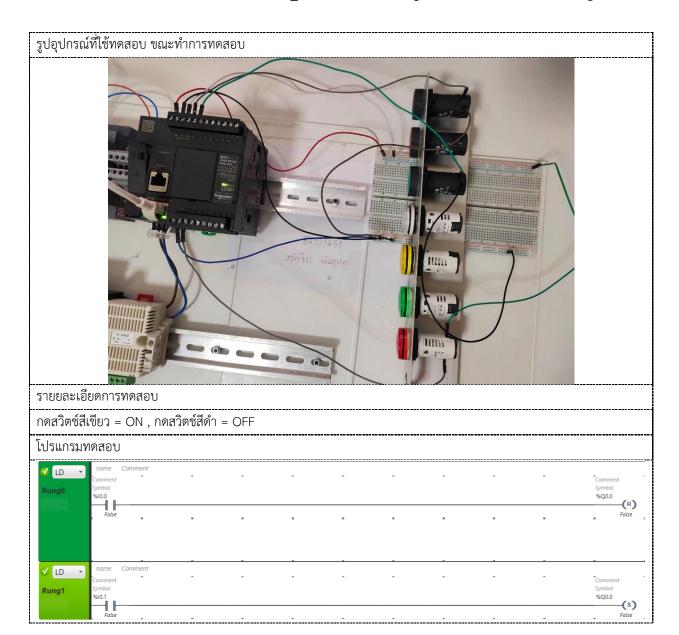


ผลการทดสอบ

กดสวิตช์สีเขียว = ON

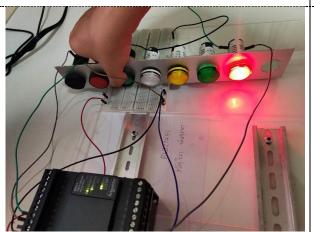




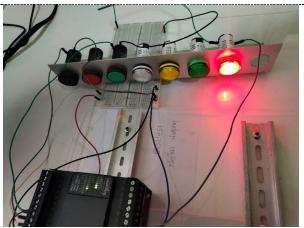

กดสวิตช์สีดำ = OFF




ดับ

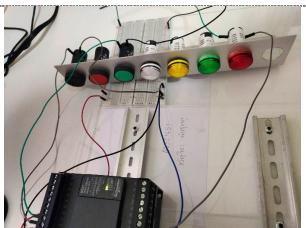


https://www.youtube.com/shorts/gyK8c_i7SEY

Quiz_6 - 3 Switch, 2 Lamp-->

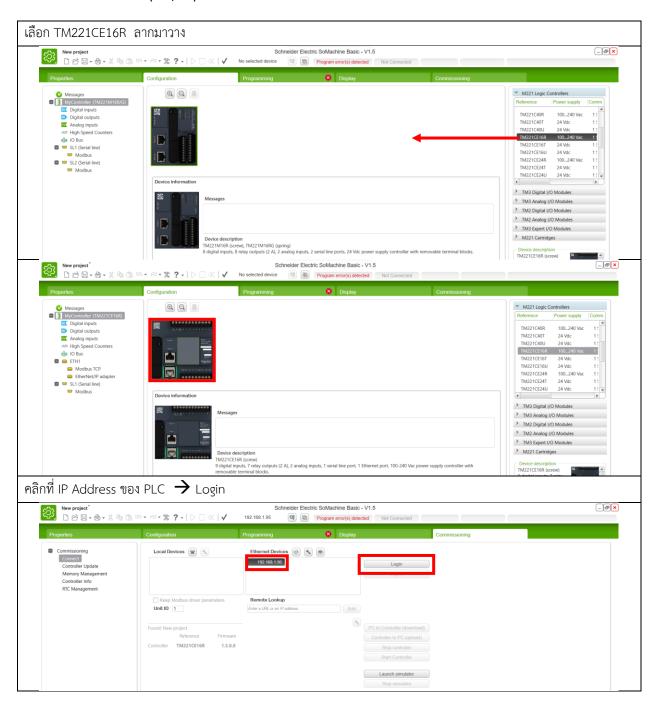
- Red = Ready(On,On)
- Green = Green(On,Off)
- Black= Black(Off,On)



รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ

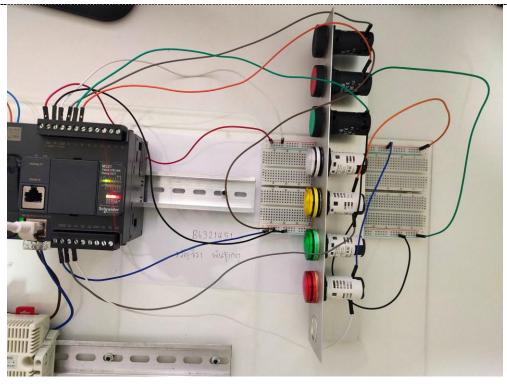

รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ

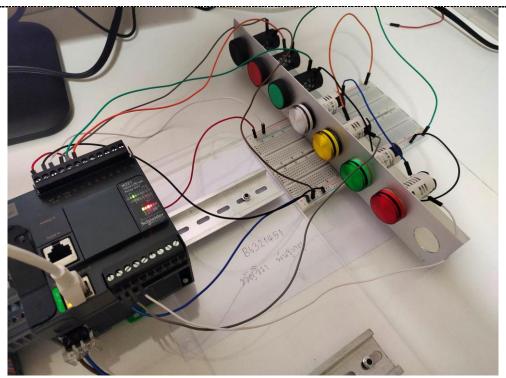

รายยละเอียดการทดสอบ


- Red = Ready(On,On)
- Green = Green(On,Off)
- Black= Black(Off,On)

โจทย์คือ เมื่อกด SW-Red จะทำให้ หลอดไฟที่1 ติด, หลอดไฟที่2 ติด เมื่อกด SW-Green จะทำให้ หลอดไฟที่1 ติด, หลอดไฟที่2 ดับ เมื่อกด SW-Black จะทำให้ หลอดไฟที่1 ดับ, หลอดไฟที่2 ติด


โปรแกรมทดสอบ

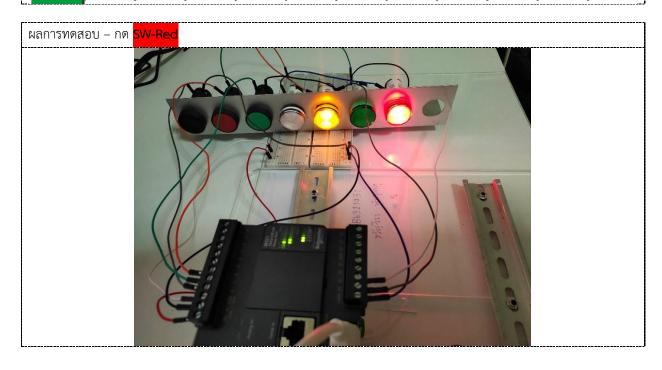กำหนดให้ I0 = SW-Black , I1 = SW-Green , I2 = SW-Red , Q1 = หลอดไฟสีเหลือง , Q2 = เหลือดไฟสีแดง








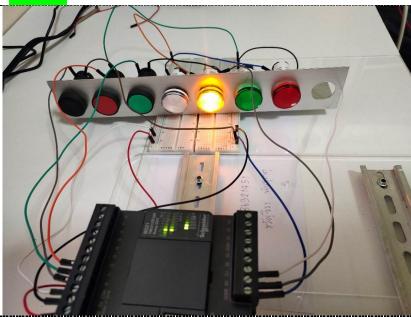

ผลการทดสอบ – กด SW-Black

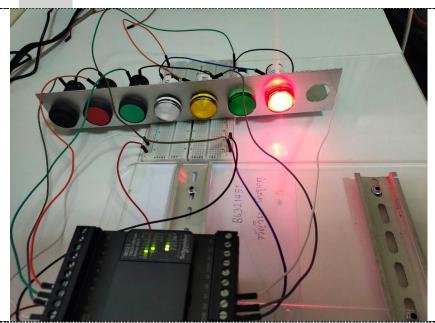

https://www.youtube.com/watch?v=cMFsGCM8QLM